


Elementos Lógicos

011111101010

Profº José W. R. Pereira

jose.pereira@ifsp.edu.br

josewrpereira.github.io/docs

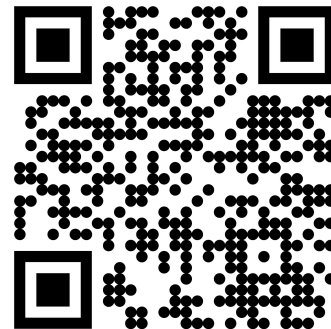

Portas Lógicas

Elementos lógicos, ou ainda **portas lógicas**, constituem os **blocos fundamentais** para a implementação de circuitos e sistemas digitais. Esses elementos operam essencialmente sob os princípios da **lógica binária**, o que significa que suas entradas e saídas podem assumir apenas um de **dois estados discretos: 0 ou 1**.

Portas Lógicas

Esses elementos são fabricados sob a forma de **circuitos integrados (CI)**, que utilizam tecnologias como **TTL (Lógica Transistor-Transistor)** ou **CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar)** para agrupar múltiplas portas lógicas em um único dispositivo físico.

Quando essas **portas são interconectadas**, elas formam **circuitos combinacionais**, onde a **saída resultante é uma função direta das variáveis de entrada atuais**, podendo ser descrita matematicamente através de **expressões booleanas e tabelas-verdade**.

Portas Lógicas Básicas


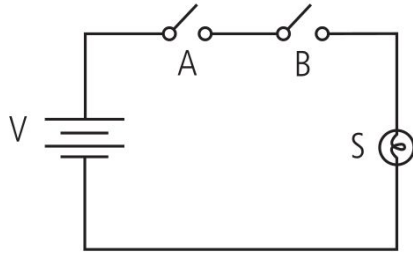
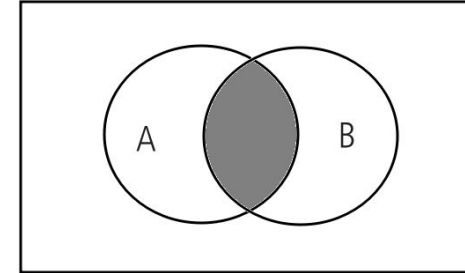


TABELA VERDADE		
A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = A \cdot B$$

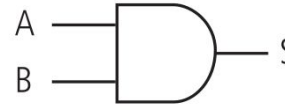

E
AND


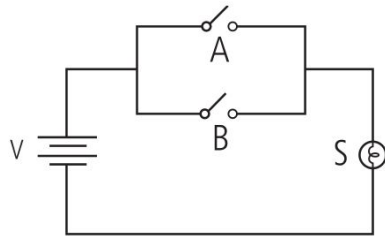
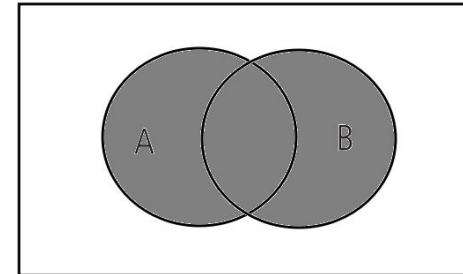


TABELA VERDADE		
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = A + B$$

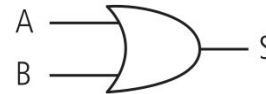

OU
OR


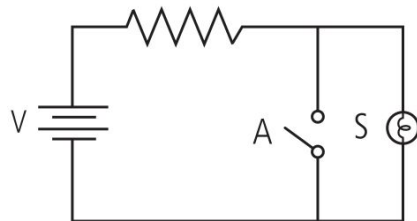


TABELA VERDADE	
A	S
0	1
1	0

$$S = \bar{A}$$

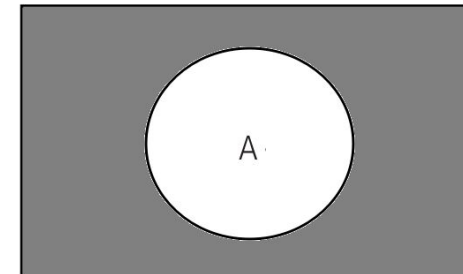



NÃO
NOT

Portas Lógicas Derivadas

TABELA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{A \cdot B}$$

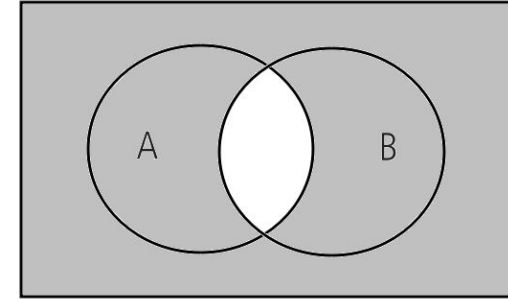
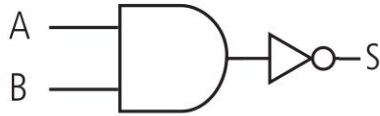


Não E
NAND

TABELA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$S = \overline{A + B}$$

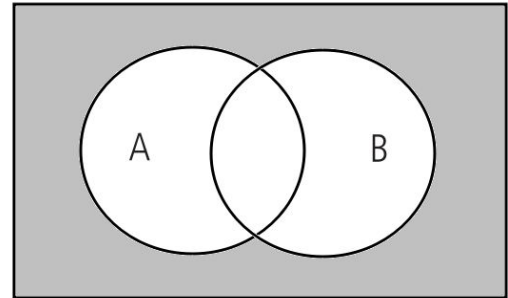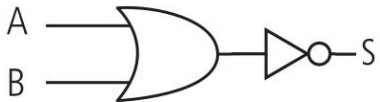



Não OU
NOR

Portas Lógicas Derivadas

TABELA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = A \oplus B$$

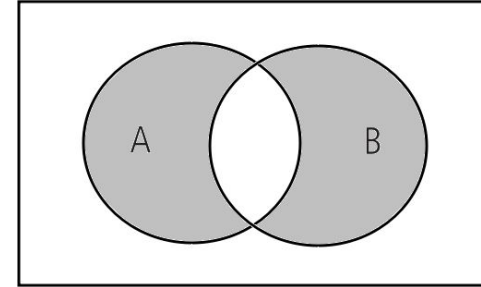
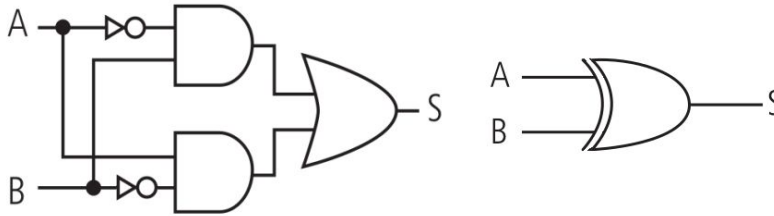


Ou-Exclusivo
XOR

TABELA VERDADE


A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
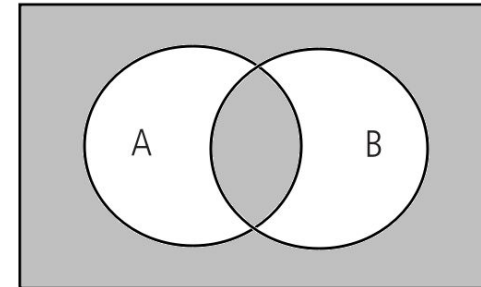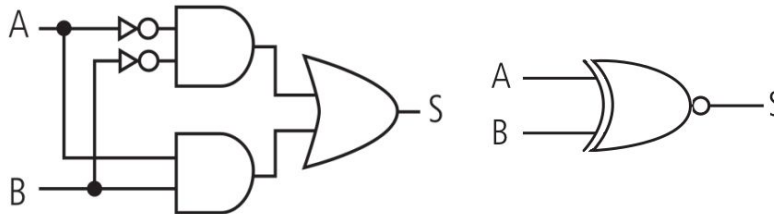
$$S = \overline{A \oplus B} = A \odot B$$



Coincidência
XNOR

Tecnologia das Portas Lógicas



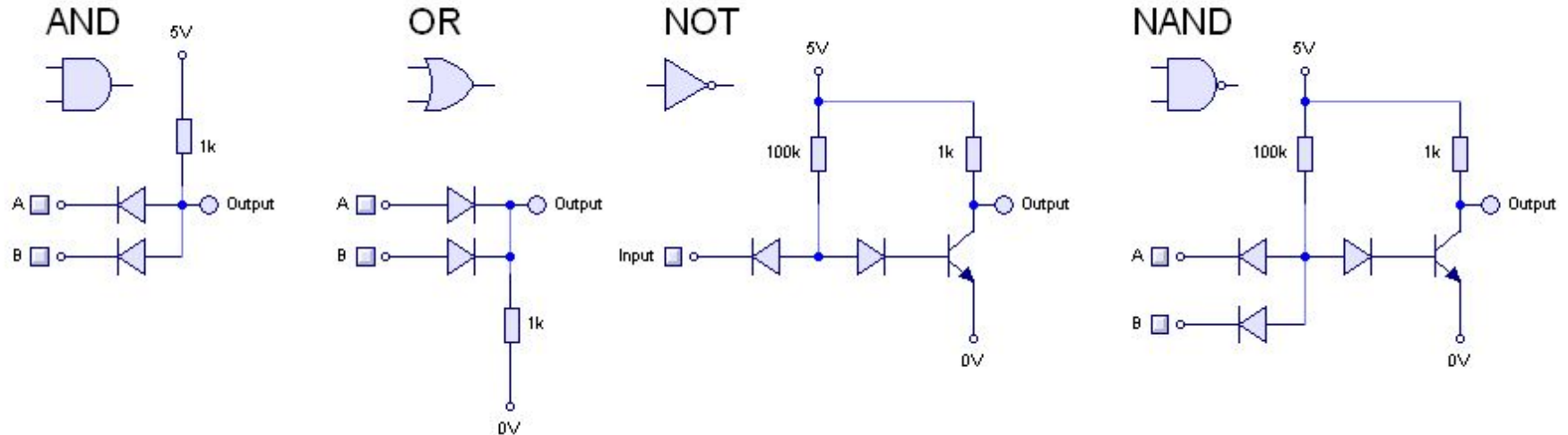


Tecnologia CMOS



A tecnologia **CMOS** (*Complementary Metal-Oxide Semiconductor* ou Semicondutor de Óxido Metálico Complementar) é um dos pilares da eletrônica digital moderna, sendo amplamente utilizada na fabricação de circuitos integrados.

A tecnologia CMOS baseia-se no uso de transistores **MOS**, que permitem a implementação de funções lógicas complexas e estruturas específicas, como as **portas de passagem** (*transmission gates*). Essas portas operam de maneira bidirecional, funcionando como chaves eletrônicas que transmitem informações de forma eficiente em circuitos de tecnologia MOS.

Tecnologia CMOS

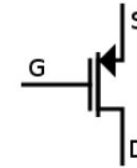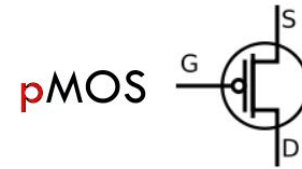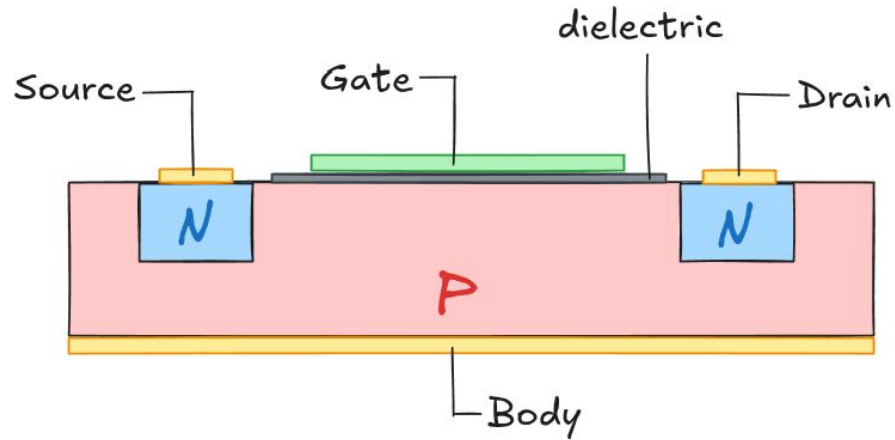

$$G=0 \rightarrow S=D$$

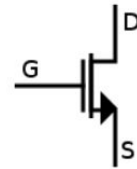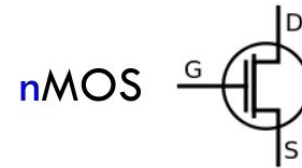

$$G=1 \rightarrow S=D$$

Referências

- GOMES, P. S. **Controle e Automação Industrial III**. Disponível em:
<<https://controleeautomacaoindustrial3.blogspot.com/2012/>>. Acesso em: 19 jan. 2026.
- MARIANA,LUCAS, JUAN. **Primeira Geração - Computadores a válvula e relé**. Disponível em:
<<https://museuvirtualutfpr.blogspot.com/2011/12/primeira-geracao-computadores-valvula-e.html>>. Acesso em: 19 jan. 2026.
- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 8. ed. Pearson, 2015.
- PALANIAPPAN, Ramaswamy. **Digital Systems Design**. bookboon.com, 2011.
- TRINDADE JUNIOR, Rosumiro; JULIÃO, Jodelson Moreira. **Circuitos Digitais**. Manaus: Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), 2012.

Sistemas Digitais

Profº José W. R. Pereira

jose.pereira@ifsp.edu.br

josewrpereira.github.io/docs

